

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт математики и информационных систем
Факультет автоматики и вычислительной техники
Кафедра электронных вычислительных машин

Дата сдачи на проверку:

«__» _____ 2025 г.

Проверено:

«__» _____ 2025 г.

Отчёт по лабораторной работе №1
по дисциплине
«Цифровая схемотехника»

Разработали студенты гр. ИВТб-2301-05-00

_____/Черкасов А. А./

_____/Зинин В. А./

(подпись)

Преподаватель

_____/Мельцов В. Ю./

(подпись)

Работа защищена

«__» _____ 2026 г.

Киров
2026

1 Цель лабораторной работы

Получить навыки синтеза комбинационных схем в определённом логическом базисе. Синтезировать логическую схему по заданной таблице истинности, используя базис «И, ИЛИ, НЕ».

2 Таблица истинности

Таблица 1 — Таблица истинности

x_0	x_1	x_2	x_3	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

3 Уравнение функции F

$$F = (\overline{x_0} \cdot x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3) + (x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot \overline{x_3}) + (x_0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot x_3)$$

4 Построим карту Карно для минимизации КУ

Таблица 2 — Карта Карно

F $x_0, x_1 \backslash x_2, x_3$		x_2, x_3			
		00	01	11	10
00		0	0	0	0
01		0	1	0	0
11		0	0	1	1
10		0	0	0	0

Получаем минимальное выражение для функции F :

$$F = \overline{x_0} \cdot x_1 \cdot \overline{x_2} \cdot x_3 + x_0 \cdot x_1 \cdot x_2$$

5 Построим функциональную схему в базисе «И, ИЛИ, НЕ»

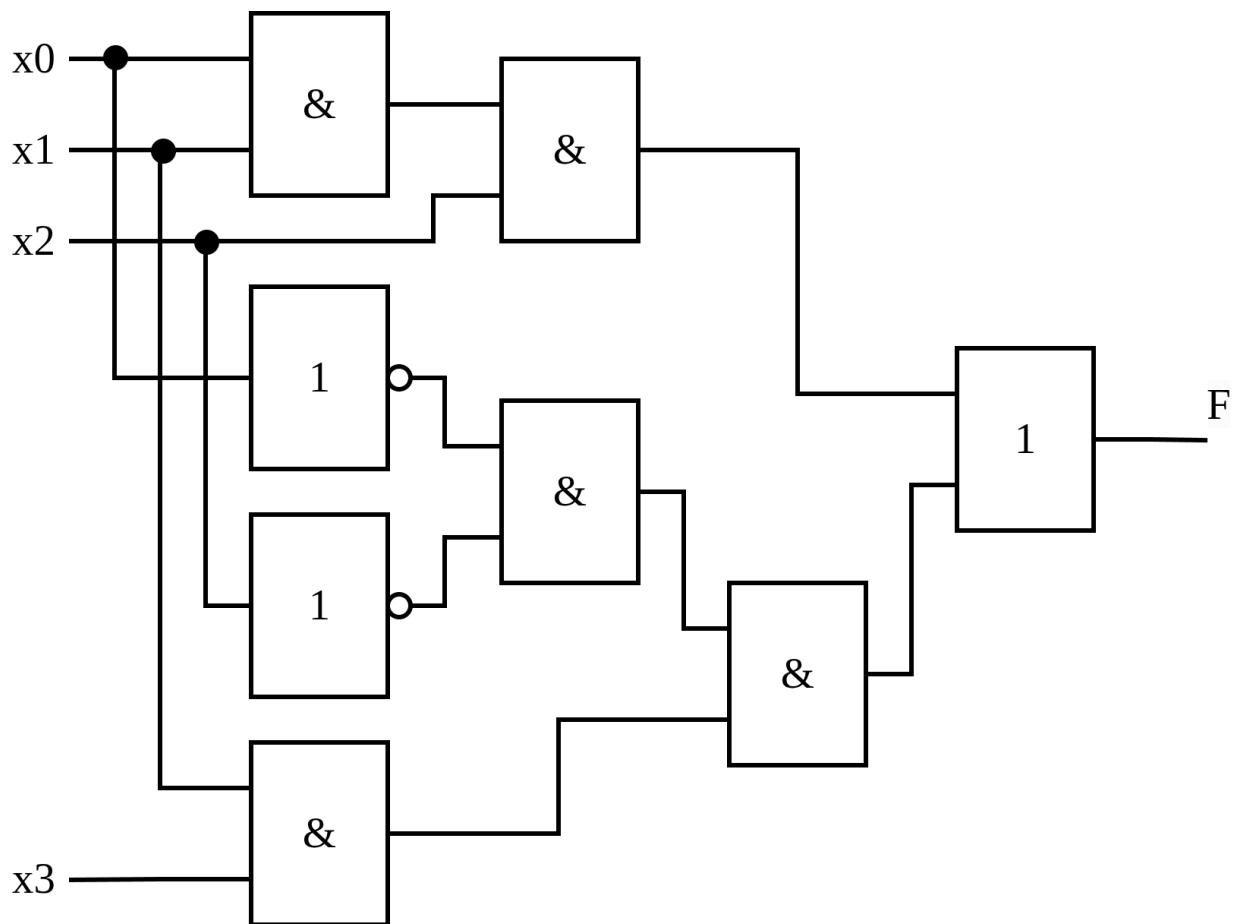


Рисунок 1 — Функциональная схема устройства в базисе «И, ИЛИ, НЕ»

6 Построим принципиальную схему устройства

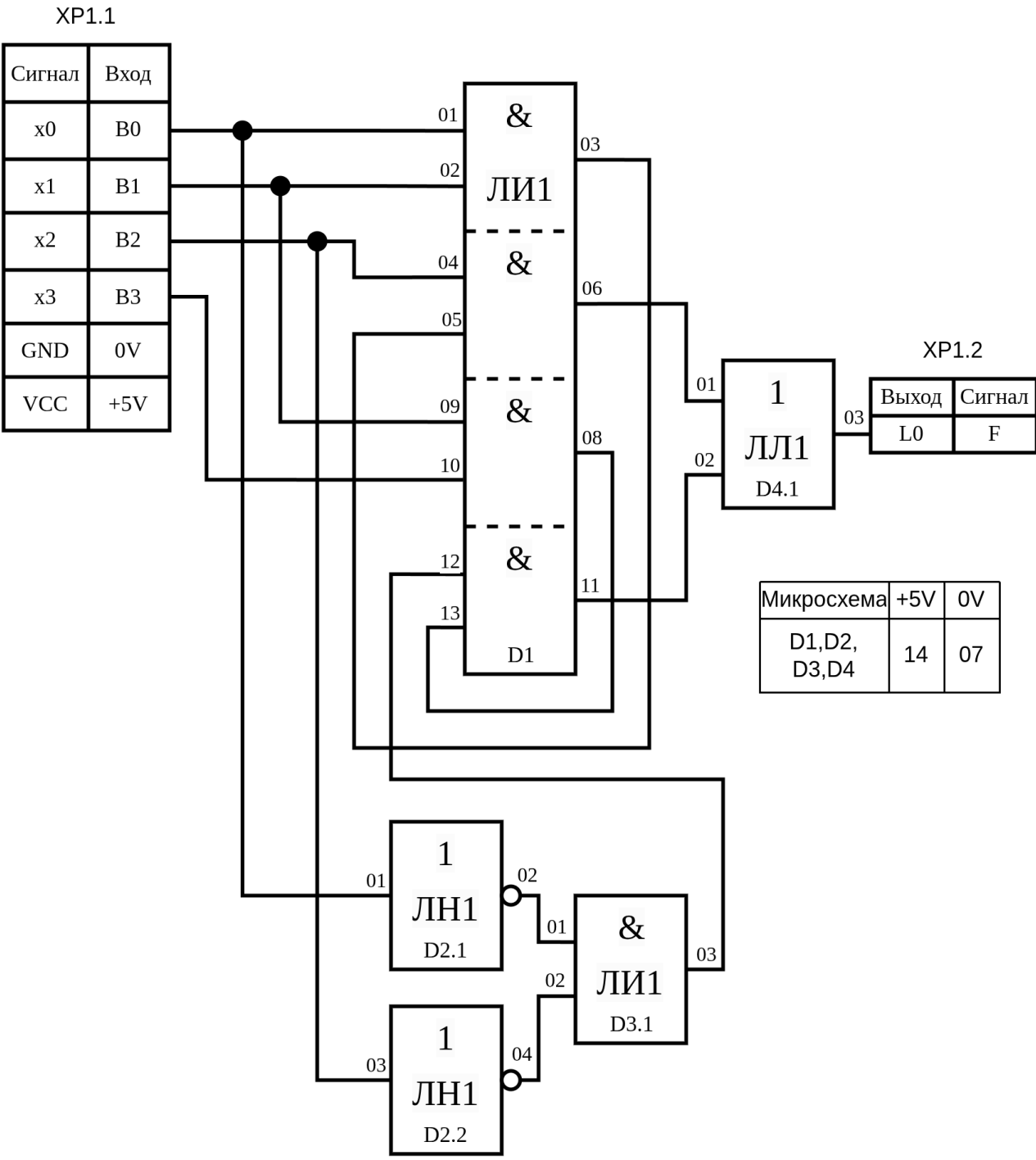


Рисунок 2 — Принципиальная схема устройства в базисе «И, ИЛИ, НЕ»

Вывод

В данной лабораторной работе мы получили навыки синтеза комбинационных схем в базисе «И, ИЛИ, НЕ». Мы синтезировали логическую схему по заданной таблице истинности, используя карту Карно для минимизации функции. В результате мы получили минимальное выражение для функции F и построили функциональную и принципиальную схемы устройства.